

کارشناسی (ستی- تجمیع)

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

پیام نور

رشته تحصیلی / کد درس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶ - زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

خبرگزاری دانشجویان

فناوری اطلاعات (تجمیع) - علوم کامپیوتر (تجمیع) ۱- مهندسی مدیریت اجرایی

PNU.COM
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / کد درس: نرم افزار ۱۱۱۵۱۳۹ - نرم افزار (۱) - زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

استفاده از:

کد سوی سوال: یک (۱)

امام خمینی (ره): این محروم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. عبارت $f = xy + x'y'$ معادل کدام گزینه است؟

الف. $(x+y)(x'+y')$

ج. الف و ج $(x+y)'$

۲. عبارت $f = (x+y)(x+z)(x+w) + (y'+z')$ معادل کدام گزینه است؟

د. wyz

۱

ب. $x + yz$

الف. xyz

۳. مکمل تابع $f = (x'+y')(z'+w')$ کدام گزینه است؟

د. ۰

$xy + zw$

الف. $x'y' + z'w'$

$xyzw$

۴. عبارت $f = (x+y)(x'+y') + x'y' + xy$ معادل کدام گزینه است؟

د. ۱

۰

ب. $x'y' + x'y'$

الف. $x \oplus y$

۵. عبارت $f = x(y+z) + xyz' + xy'z$ معادل کدام گزینه است؟

د. xyz

۰

ب. $x(y+z)$

الف. $x(y+z)$

۶. ساده شده تابع $f(x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6)$ کدام است؟

د. y'

z'

الف. z

ب. y

۷. مکمل تابع $F(x, y, z) = \Pi(0, 1, 3)$ کدام گزینه است؟

الف. $F' = (x, y, z) = \sum(2, 4, 5, 6, 7)$

ب. $F' = (x, y, z) = \sum(0, 1, 3)$

ج. $F' = (x, y, z) = x$

د. $F' = (x, y, z) = x' + yz'$


۸. با کدام گیت می‌توان هر تابع بولی را ساخت؟

الف. XOR

ب. NOT

ج. OR

د. NOR

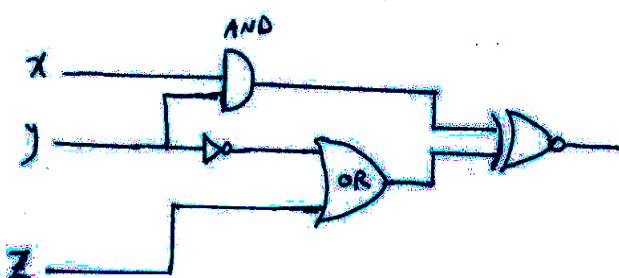

۹. مدار زیر کدام تابع است؟

الف. $x'y' + xyz'$

ب. $xy + yz$

ج. $xy + y' + z$

د. $xyz + x'yz'$

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

پیام نور

رشته تحصیلی / کد درس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۵۱۳۹ ت- دانشجویان خبرگزاری

نام درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / کد درس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۵۱۳۹ ت- دانشجویان خبرگزاری

۱- فناوری اطلاعات (تجمیع) - علوم کامپیوتر (تجمیع) PNUNA.COM

PNU News Agency

مجاز است.



استفاده از:

کد سوی سوال: یک (۱)

۱۰. ساده شده تابع بولی $F(w,x,y,z) = \sum(5,7,13,15)$ کدام گزینه است؟

د. هیچکدام

yz + w'x

xz

yz

۱۱. مکمل تابع $F(w,x,y,z) = \Pi(0,2,3,7,8,10,11,15)$ کدام گزینه است؟

الف. $x'z' + yz$

ب. $\bar{x}\bar{y} + xz$

ج. $\bar{x}\bar{y} + \bar{z}y$

د. $x \oplus y + \bar{z}$


۱۲. اگر ورودی‌های نیم جمع کننده x, y باشد تابع S کدام است؟

د. xy

ج. الف و ب

$xy' + x'y$

الف. $x \oplus y$

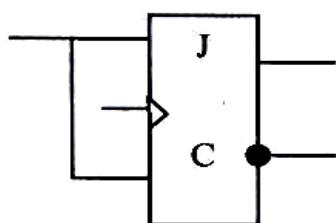

۱۳. رفتار فلیپ فلاب زیر مشابه کدام گزینه است؟

الف. فلیپ فلاب T

ب. فلیپ فلاب D

ج. فلیپ فلاب RS

د. هیچکدام

۱۴. عدد ۳۲۶ در مبنای ۱۰ می‌باشد. مکمل ۹ آن کدام گزینه است؟

د. ۷۴۴

ج. ۳۲۵

ب. ۶۷۳

الف. ۳۲۶

۱۵. عدد ۳(2102) در مبنای ۳ می‌باشد. مکمل ۳ آن کدام گزینه است؟


د. ۱20(3)

ج. 10(7868)

ب. 3(121)

الف. 3(2102)

۱۶. دیاگرام حالت مداری به شکل زیر است. اگر در حالت ۰۰ قرار داشته و ورودی $x=1$ باشد، بعد از سه پالس ساعت، وضعیت مدار کدام گزینه است؟

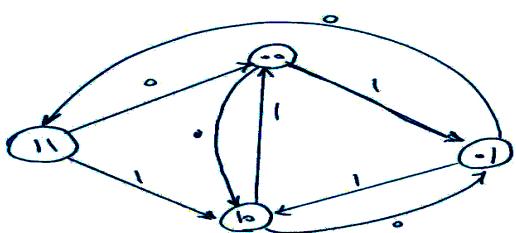

الف. ۱۱

ب. ۱۰

ج. ۰۱

د. ۰۰

۱۷. در صورتی که $A=B$ دو عدد n بیتی باشند، کدام تابع نشان‌دهنده $A=B$ است؟

الف. $F = \overline{A_i}B_i + \overline{A_i}\overline{B_i}$

ب. $F = \overline{A_i}B_i + A_i\overline{B_i}$

ج. $F = \overline{A_i}\overline{B_i} + A_iB_i$

د. $F = A_iB_i + \overline{A_i}\overline{B_i}$

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

پیام نور

رشته تحصیلی / کد درس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶ - زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

خبرگزاری دانشجویان

۱- مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷
فناوری اطلاعات (تجمیع) - علوم کامپیوتر (تجمیع)
مجاز است.

PNU.COM
PNU News Agency

نام درس: مدارهای منطقی

روش تدریس: نرم افزار ۱۱۱۵۱۳۹ - استفاده از:

۱- فناوری اطلاعات (تجمیع) - علوم کامپیوتر (تجمیع)
۲- استفاده از:

کد سوال: یک (۱)

۱۸. با توجه به نحوه کار فلیپ فلاپ j_k به جای y, x ، چه چیزهایی در جدول باید قرار گیرد؟

الف. $y = 0, x = 0$

ب. $y = Q'(t), x = 1$

ج. $y = 1, x = 0$

د. $y = Q(t), x = 0$

J	k	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	x
1	1	Y

۱۹. جدول زیر متعلق به کدام فلیپ فلاپ است؟

الف. JK

ب. RS

ج. D

د. T

$Q(t)$	$Q(t+1)$	ورودی x
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

۲۰. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف. شمارندهای BCD فقط از نوع موج گونه قابل ساخت است نه از نوع همزمان.

ب. ثابتها برای نگهداری اطلاعات بکار می روند.

ج. شمارندهای موج گونه دارای بالس ساعت مشترک نمی باشند.

د. در شمارنده همزمان با بالا رفتن فرکانس پالس ساعت، سرعت شمارش افزایش می یابد.

سوالات تشریحی

۱. تابع مربوط به یک مدار ترکیبی را بدست آورید که مساوی بودن دو عدد دو بیتی را چک می کند. مدار دارای یک خروجی است بطوریکه اگر دو عدد ورودی برابر باشند، خروجی ۱ است و در غیر اینصورت خروجی ۰ است . مدار را رسم کنید؟ (۲ نمره)

۲. فقط با استفاده از تمام جمع‌کننده‌ها یک مدار ترکیبی طراحی کنید که کد BCD را به کد افزونی ۳ معادل آن تبدیل کند. (۱/۵ نمره)

استان:

کارشناسی (سترنجین) - تجمعی

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

پیام نور

رشریحی: ۶ رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۷۶ - نرم افزار (۱۱۱۵۱۳۹) - زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶ تشریحی: ۰

۱- فناوری اطلاعات (تجمعی) - علوم کامپیوتر (تجمعی)
۱۱۱۵۱۹۷ استفاده از: مجاز است.


PNU.COM
PNU News Agency

نام درس: مدارهای منطقی

مکان آزمون

گذ سوی سوال: یک (۱)

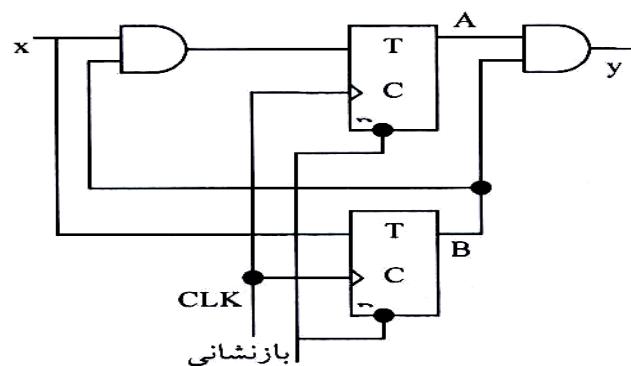۳. دیاگرام حالت مدار زیر را رسم کنید؟ (۱/۵ نمره)



۴. تابع F را با یک MUX (8×1) پیاده سازی کنید؟ (۱ نمره)

$$F(A, B, C, D) + \sum m(0, 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14)$$