

استان:

## کارشناسی (سترنی- تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
دانشجویان  
پایگاه خبری

**PNU.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -  
مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰  
گذ سری سوال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دلها آرام می‌گیرد.

۱. کدام گزینه صحیح است؟

الف. قابلیت تحرک (mobility) الکترون از حفره بیشتر است.

ب. دریک پیوند N-Pدرستی که دارای چگالی ناچالصی کمتری است، پیشرفته ناحیه تهی کمتر است.

ج. اعمال ولتاژ مستقیم به یک پیوند PN، عرض ناحیه تهی وارتفاع سدیتانسیل افزایش می‌یابد.

د . قانون اثربrome  $i^2 = n \cdot np$ ، فقط در نیمه هادی خالص برقرار است.

۲. جریان انتشاری در نیمه هادی بیشتر ناشی از چه عواملی است؟

الف. عدم یکنواختی تراکم حاملهای بار الکتریکی

ب. حاملهای اقلیت غیر متحرک

ج. حفره‌ها با قابلیت تحرک زیاد

د. عدم انتقال حفره‌ها

۳. کدام جمله صحیح است؟(در دمای معمولی)

الف . چگالی حاملهای اقلیت واکثریت هر دوبه درجه حرارت وابسته اند.

ب. چگالی حاملهای اقلیت به حرارت وابسته است.

ج. چگالی حاملهای اکثریت به حرارت وابسته است.

د. هیچ یک از چگالی های به حرارت وابسته نیستند.

۴. با افزودن ناچالصی نوع N به نیمه هادی خالص:

الف . تعداد الکترونهای آزاد و حفره‌ها تغییری نمی‌کند.

ب. تعداد الکترونهای آزاد و حفره‌ها زیاد می‌شود.

ج. تعداد الکترونهای آزاد زیاد ولی تعداد حفره‌ها کمتر می‌شود.

د. تعداد الکترونهای آزاد زیاد ولی تعداد حفره‌ها تغییری نمی‌کند.

۵. اگر به یک قطعه نیمه هادی خالص، درست به یک اندازه ناچالصی نوع N و p اضافه شود، چه تغییری در هدایت الکتریکی آن به وجود می‌آید؟

الف. بستگی به میزان ناچالصی‌های افزوده شده دارد.

ب. زیادتر می‌شود، چون تعداد حفره والکترون زیاد شده است.

ج. مانند نیمه هادی خالص عمل می‌کند.

د. کمتر می‌شود.

استان:

## کارشناسی (سترنی- تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

مجاز است.

پیام نور  
دانشجویان  
پایگاه خبری

**PNUNA.COM**  
PNU News Agency



نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -

مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰

استفاده از:

گذ سوی سوال: یک (۱)

۶. چنانچه دوسریک پیوند PN به یک ولتمتروصل شود، چه ولتاژ را نشان میدهد؟

ب. ۶ ولت

د. ولتاژ پیوند  $V_0$

ج. مقدار مشخصی را نشان نمی‌دهد.

۷. جریان اشباع معکوس دیود به چه عواملی بستگی دارد؟

الف. به هر عاملی که دانسیته حاملهای اقلیت را تغییر دهد، بستگی دارد.

ب. فقط به درجه حرارت

ج. به ولتاژ بایاس معکوس بستگی دارد.

د. به هر عاملی که دانسیته حاملهای اکثیریت را تغییر دهد، بستگی دارد.

۸. هر چقدر ولتاژ معکوس دیود زیادتر شود، ظرفیت خازنی ناحیه تهی ....

ب. بزرگتر می‌شود.

د. تغییری نمی‌کند.

الف. کوچکتر می‌شود.

ج. فقط با درجه حرارت تغییر می‌کند.

۹. ناحیه تهی در پیوند N-P شامل کدامیک از موارد زیر است؟

الف. حفره‌ها

ج. یونهای ناخالصی‌های P و N

۱۰. کدام گزینه صحیح است؟

الف. در شکست زنری بالافزایش دما، اندازه ولتاژ معکوس افزایش و در ضرب بهمنی کاهش می‌یابد.

ب. در شکست ضرب بهمنی، شکستن پیوندها یکووالنسی و آزاد شدن الکترونها، ناشیاز تاثیر مستقیم میدان الکتریکی ناحیه تهی بر آنهاست ولی در شکست زنری، شکستن پیوندهای کووالنسی و آزاد شدن الکترونها، ناشیاز برخورد سایر الکترونها با آنهاست.

ج. مقاومت استاتیکی دیود، به حرارت بستگی ندارد.

د. مقاومت دینامیکی دیود، بالافزایش درجه حرارت افزایش می‌یابد.

۱۱. عرض ناحیه تخلیه در دیود تولنی

الف. بسیار کمتر از دیودهای معمولی است.

ب. با دیودهای معمولی تفاوتی ندارد.

ج. تنها چند درصد بیشتر از دیودهای معمولی است.

د. خیلی بیشتر از دیودهای معمولی است.

استان:

# کارشناسی (سترنی- تجمیع)

تعداد سوالات: سنتی: ۲۵ تشریحی: ۴  
 زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
 دانشجویان  
 پایگاه خبری

**PNU.COM**  
 PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱


رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -

مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰

استفاده از:

گذ سوی سوال: یک (۱)

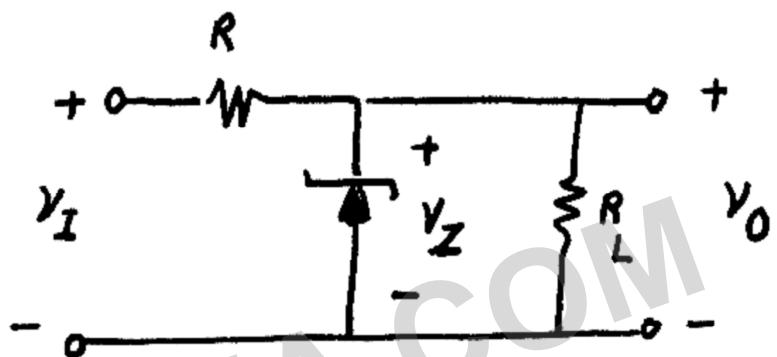۱۲. در مدار شکل زیر، دیود زنر دارای ولتاژ زنر برابر ۶ ولت، جریان زنر  $I_{ZK} = 10\text{ mA}$ ، مقاومت دینامیکی ناچیز و توان قابل تحمل ماکزیمم  $P_{Z/\max} = ۳ \text{ W}$  است. ولتاژ ورودی ثابت نشده، بین ۱۰ و ۱۳۷ ولت متغیر است. مقاومت بار  $R_L$  می‌تواند از  $۶۰ \Omega$  (بار کامل) تا حالت بی‌باری ( $R_L = \infty$ ) تغییر کند. در مورد محدوده مقاومت کدامیک از عبارتهای زیر درست است؟




ب.  $38\Omega < R < 1/2\Omega$ .

ج.  $R \leq 10\Omega$ .

الف.  $14\Omega < R < 36\Omega$

د.  $R \geq 37\Omega$ .

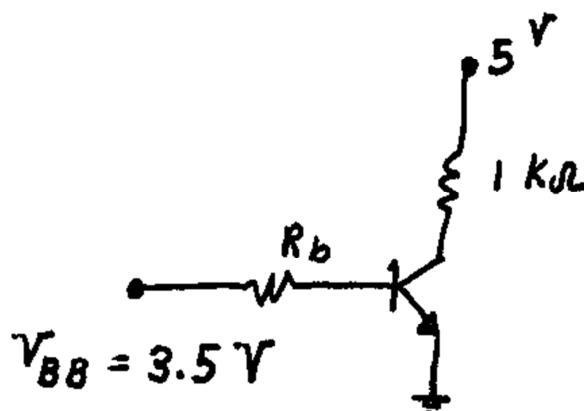۱۳. در مدار شکل زیر، تراکتریستور دارای  $V_{BE(on)} = 0.7\text{ V}$  و  $V_{CE(sat)} = 0.2\text{ V}$  است، بیشترین مقادیر مقاومتی  $R_b$  که می‌تواند تراکتریستور را در حالت اشباع نکه دارد برابر است:



الف.  $58/33 \text{ k}\Omega$

ب.  $43/7 \text{ k}\Omega$

ج.  $29 \text{ k}\Omega$

د.  $44/7 \text{ k}\Omega$

استان:

## کارشناسی (سترنی- تجمیع)

تعداد سوالات: سنتی: ۲۵ تشریحی: ۴  
 زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
 دانشجویان  
 پایگاه خبری

**PNUNA.COM**  
 PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -

مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰

گذ سوی سوال: یک (۱)

استفاده از:

۱۴. در سوال قبل، اگر  $V_{BB}$  قابل تغییر باشد و  $R_b = 100k\Omega$  باشد، حداکثر ولتاژ  $V_{BB}$  که ترانزیستور را در حالت قطع نگه می‌دارد کدام است؟  $I_{CBO} = 0.1\mu A$

د. ۰/۱۱ ولت

ج. ۰/۰۱ ولت

ب. ۰/۰۹ ولت

الف. ۰/۰۶ ولت

۱۵. کدام گزینه صحیح است؟

الف. کلکتوربیشتر است. فقط حاملهای اکثربیشتر در ایجاد جریان دریک ترانزیستور دوقطبی دخالت دارند.

ب. در ترانزیستورهای دو قطبی، ضریب انتقال بیس به عرض موثر بیس بستگی دارد و هرچه این عرض کوچکتر باشد، توانایی بیس در انتقال حاملهای تزریق شده به

ج. ترانزیستور دو قطبی، یک منبع جریان کنترل شونده با ولتاژ است.

د. در ترانزیستورهای FET حاملهای اکثربیشتر واقعیت واقعیت در ایجاد جریان دخالت دارند.


۱۶. منظور از عرض ناحیه امیتر از عرض ناحیه کلکتور است.

الف. عرض ناحیه تهی است.

ج. عرض ناحیه خنثی است.

د. عرض ناحیه بیس است.

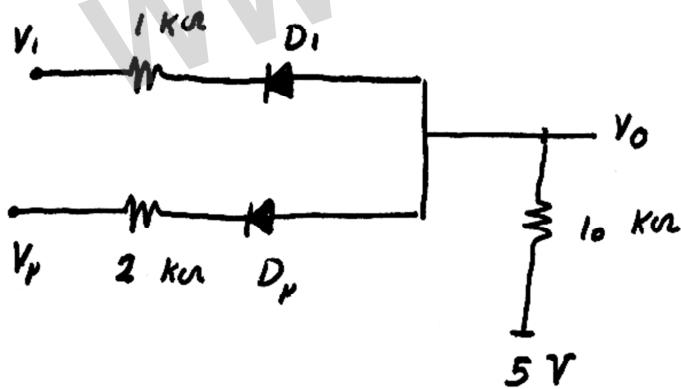۱۷. ولتاژ خروجی  $V_0$  برای  $V_1 = 5V$  و  $V_2 = 0$  کدام است؟



الف.  $\frac{5}{6}$  ولت

ب. ۵ ولت

ج.  $\frac{5}{11}$  ولت

د. ۰ ولت

۱۸. در مورد تغییر پارامترهای هایبرید کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

الف. با افزایش جریان  $I_C$  و دریک درجه حرارت ثابت، مقدار  $h_{ie}$  کاهش می‌یابد.

ب. با افزایش درجه حرارت و دریک  $I_C$  ثابت، مقدار  $h_{fe}$  افزایش می‌یابد.

ج. با افزایش درجه حرارت و دریک  $I_C$  ثابت، مقدار  $h_{ie}$  افزایش می‌یابد.

د. با افزایش جریان  $I_C$  و دریک درجه حرارت ثابت، مقدار  $h_{fe}$  ثابت می‌ماند.

استان:

# کارشناسی (سترنی- تجمیع)

تعداد سوالات: سنتی: ۲۵ تشریحی: ۴  
 زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
 دانشجویان  
 پایگاه خبری  
**PNUNA.COM**  
 PNU News Agency  
 مجاز است.


رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱

مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰

گذ سوی سوال: یک (۱)

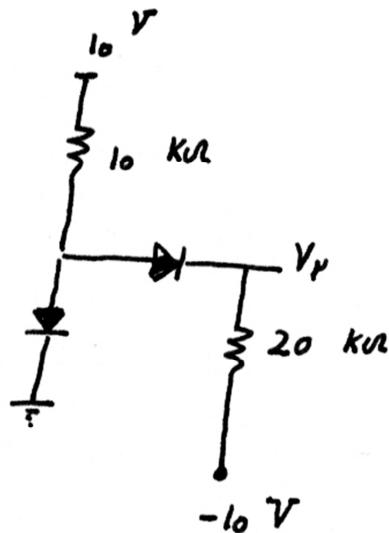۱۹. مقدار ولتاژ  $V_2$  در مدار زیر چقدر است؟




الف . 10 ولت

ب . 10- ولت

ج .  $\frac{10}{3}$  ولت

د . 0 ولت

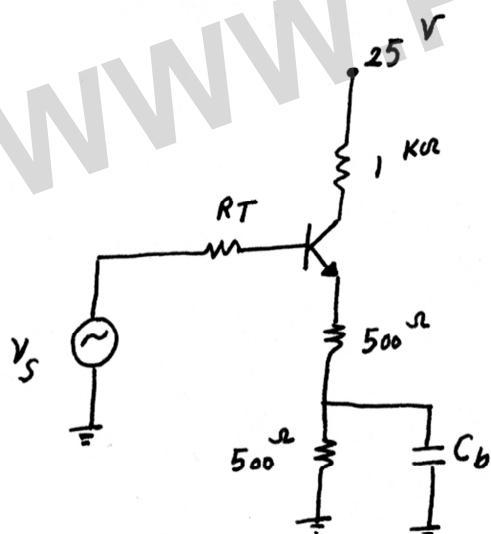۲۰. در مدار زیر، برای ترانزیستور  $200 < \beta < 100$  است. برای اینکه جریان نقطه کار حساسیت کمی به  $\beta$  داشته باشد،  $R_T$  برابر است با.....



الف .  $15\text{ k}\Omega$

ب .  $7/5\text{ k}\Omega$

ج .  $1\text{ k}\Omega$

د .  $10\text{ k}\Omega$

۲۱. کدام گزینه صحیح است؟

الف . تنها تقویت کننده امیتر مشترک است که میتواند هم بهره ولتاژ و هم بهره جریان بزرگتر از ۱ است.

ب . تنها تقویت کننده امیتر مشترک است که میتواند هم بهره ولتاژ و هم بهره جریان بزرگتر از ۱ است.

ج . در تقویت کننده کلکتور مشترک، بهره جریان بزرگتر از ۱، بهره ولتاژ بزرگتر از ۱، مقاومت ورودی بزرگ و مقاومت خروجی کوچک است.

د . در منحنی مشخصه خروج یا میتر مشترک، به ازاء یک  $I_B$  ثابت، و با افزایش ولتاژ  $V_{CE}$ ، پدیده مدولاسیون عرض بیس اتفاق میافتد تمام قدر  $I_C$  ثابت بماند.

استان:

# کارشناسی (سترنی - تجمیع)

تعداد سوالات: سنتی: ۲۵ تشریحی: ۴  
 زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

مجاز است.

پیام نور  
 دانشجویان  
 پایگاه خبری  
**PNU.COM**  
 PNU News Agency

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱


رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -

مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰

گذ سوی سوال: یک (۱)

استفاده از:

۲۲. در مدار زیر، مقدار مقاومت خروجی چقدر است؟  
 (فرض کنید  $\text{hoe}^{-1} = 40 \text{K}\Omega$  و  $\beta = 100$ )

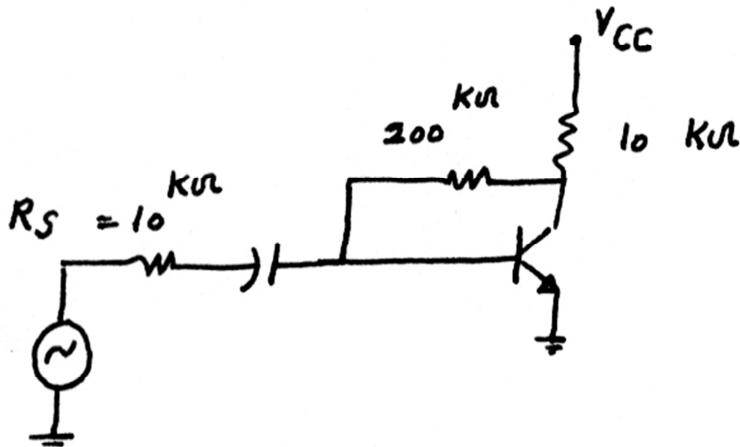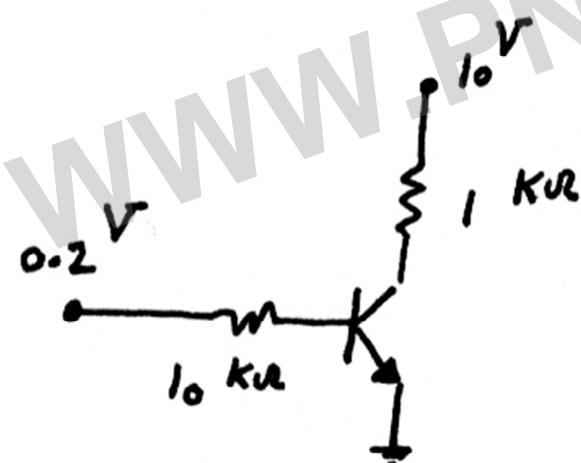

 الف.  $7/7 \Omega\text{K}$ 

 ب.  $57/1$ 

 ج.  $10 \Omega\text{K}$ 

 د.  $9/74 \Omega\text{K}$ 

۲۳. اگر  $100 = \beta$  باشد، ترااتریستور زیر در چه حالتی است؟



الف. اشباع

ب. فعال

ج. قطع

د. فعال معکوس

۲۴. اگر در یک PMOS نوع ارتقایی داشته باشیم  
 $\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{GD} < V_T \end{cases}$  کدام گزینه صحیح است؟

د. معکوس کننده است.

ج. خاموش است.

ب. اشباع است.

الف. تریود است.

استان:

# کارشناسی (سترنی- تجمیع)

تعداد سوالات: سنتی: ۲۵ تشریحی: ۴  
 زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
 دانشجویان  
 پایگاه خبری

**PNUNA.COM**  
 PNU News Agency

مجاز است.


نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -

مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰

گذ سوی سوال: یک (۱)

استفاده از:

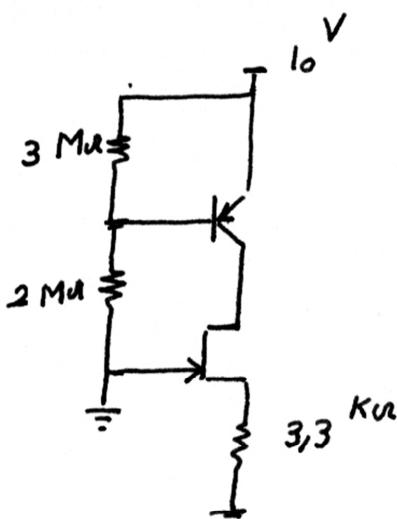

$$|V_p| = 2V \cdot I_{DSS} = 8mA$$


 الف. بستگی به مقدار  $hoe$  در ترااتریستور  $Q_1$  دارد

ب. ناحیه قطع


ج. ناحیه تریود

د. ناحیه اکتیو

### سوالات تشریحی

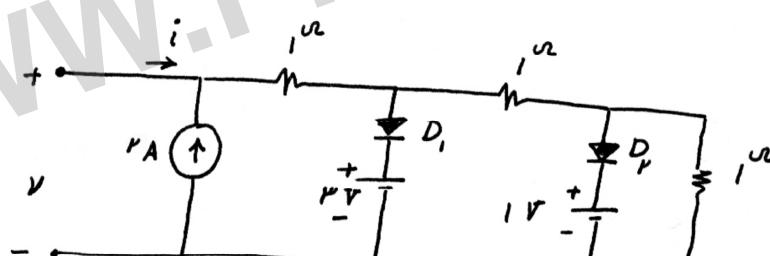 ۱. بافرض ایده آل بودن همه دیودها، مشخصه  $V$  بر حسب آدراین مدار را به دست آورده و رسم کنید. (۱/۵ نمره)

 ۲. در مدار تنظیم کننده ولتاژ شکل، مشخصه  $V_Z = 5V$ ،  $I_K = 0.2 mA$ ،  $I_{Z,max} = 10 mA$  است. (۱/۵ نمره)

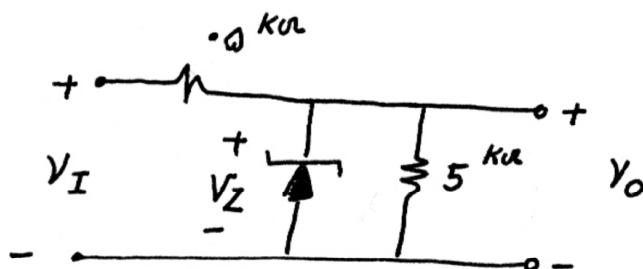 الف- بافرض  $\Omega Z = 20$ ، حداقل وحداکثر مجاز  $V$  را تعیین کنید.

 ب- در صورتیکه  $\Omega Z = 5$  باشد،  $V_0$  را به ازاء  $V_I = 2 V$  محاسبه کنید (منظور از  $\Delta$ ، میزان تغییرات می باشد).


استان:

## کارشناسی (سترنی- تجمیع)

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
دانشجویان  
پایگاه خبری

**PNUNA.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: نرم افزار - نرم افزار (تجمیع) -


مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۰

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

۳. در این مدار اگر  $R_E = 400\Omega$ ,  $V_{CC} = 10V$  و  $R_2 = 40 \leq \beta \leq 120$  است. مقادیر مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_C = 400\Omega$ .

را طوری تعیین کنید که مدار نسبت به تغییرات  $\beta$  پایدار باشد و نقطه کار برابر شود با  $Q = \begin{cases} V_{CEQ} = 5V \\ I_{CQ} = 10mA \end{cases}$

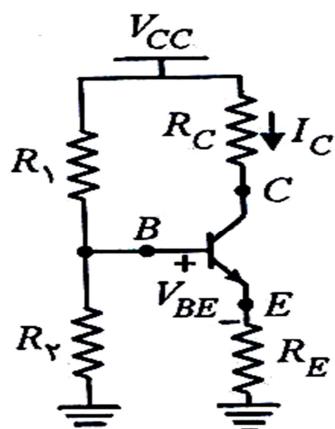( ۱/۵ نمره )  $V_{BE(on)} = 0.7V$ 

۴. در مدار زیر با فرض  $V_{CE(Sat)} = 0.2V$ ,  $V_{BE(on)} = 0.7V$ ,  $R_S = 100\Omega$ ,  $R_C = 1k\Omega$  و  $R_E = 100\Omega$ ، مطلوب است محاسبه پارامترهای  $R_0$ ,  $A_1$ ,  $R_i$ ,  $A_V$  و  $\beta = 100$  (hie)

( ۱/۵ نمره )  $R_0 = A_1 R_i = 100k\Omega$

