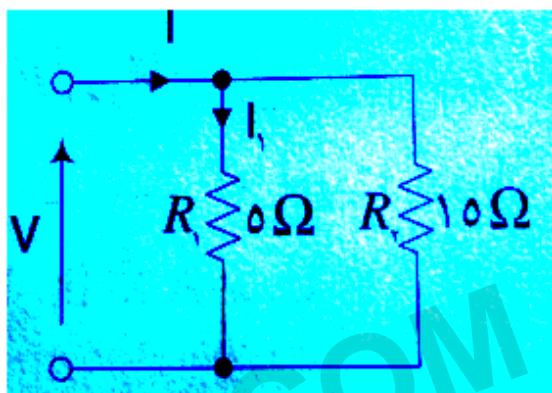


**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی برق و الکترونیک

**روش تحصیلی/گد درس:** مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۲۲۰۱۰، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی هوا فضا - هوا فضاء - ۱۳۱۹۰۰، -

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- در شبکه زیر، اگر  $R_1 = 20\Omega$  وات داشته باشد جریان تغذیه کدام است؟



۴. ۵ آمپر

۳. ۴ آمپر

۲. ۳ آمپر

۱. ۲ آمپر

- واحد کمیت ضریب هدايت یک جسم، کدام است؟

۴. زیمنس برمتر

۳. اهم برمتر

۲. زیمنس

۱. اهم

- در یک مدار  $RL$ ، مقاومت مدار ۳ اهم و سلف ۲ هانری می باشد. ثابت زمانی مدار چند ثانیه است؟

۵. ۴

۶. ۳

۳. ۲

۱. ۲

$\frac{2}{3}$

- دوره تنابوب یک سیگنال متناوب با فرکانس ۵۰ هرتز چند ثانیه است؟

۴. ۵۰ میلی ثانیه

۳. ۳۰ میلی ثانیه

۲. ۲۰ میلی ثانیه

۱. ۱۰ میلی ثانیه

- یک شکل موج جریان سینوسی دارای مقدار ماکزیمم ۳ آمپر می باشد. مقدار جریان متوسط نصف سیکل ( $I_{av}$ ) کدام است؟

$\frac{\Pi}{6} \cdot ۴$

$\frac{6}{\Pi} \cdot ۳$

$\frac{2}{\Pi} \cdot ۲$

$\frac{\Pi}{2} \cdot ۱$

- در یک مدار رابطه جریان نسبت به زمان به صورت زیر است. جریان موثر یا  $i(t) = 141.4 \sin 377t$  rms کدام است؟

۵۳.۲ .۴

۱۰۰ .۳

۱۴۱.۴ .۲

۳۷۷ .۱

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی برق و الکترونیک

**و شه تحصیلی / گد درس:** مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۲۰۱۰ -، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی هوا فضا - هوا فضای ۱۳۱۹۰۶ -

- در یک مدار الکتریکی که شامل سلف می باشد فرکانس برابر  $50$  هرتز است. شرایط مدار به گونه ای تغییر می کند که فرکانس این مدار  $60$  هرتز می رسد. راکتانس القایی چند برابر خواهد شد؟

- |                    |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| ۴. تغییری نمی کند. | ۳. $1.5$ برابر | ۲. $\frac{6}{5}$ | ۱. $\frac{5}{6}$ |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|

- در فرکانس  $50$  هرتز، راکتانس خازنی خازن  $2mF$  کدام است؟

- |           |           |                    |                    |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| ۵. $+\Pi$ | ۴. $5\Pi$ | ۳. $\frac{\Pi}{5}$ | ۲. $\frac{5}{\Pi}$ |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------|

- در مختصات قطبی چه زاویه ای دارد؟

- |                  |               |                 |                 |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ۴. $63^\circ, 1$ | ۳. $60^\circ$ | ۲. $51.2^\circ$ | ۱. $48.3^\circ$ |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|

- در یک مدار الکتریکی متناوب، جریان اصلی به دو شاخه تبدیل می شود. جریان هر کدام از شاخه ها به ترتیب

- |              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| $34.6+j17.3$ | $44.6-j2.7$ | $34.6-j20$ | $10+j17.3$ |
|--------------|-------------|------------|------------|

- امپدانس یک مدار الکتریکی  $2j+1$  اهم است. سوسپتانس این مدار کدام است؟

- |        |        |                  |                   |
|--------|--------|------------------|-------------------|
| ۱. $4$ | ۲. $3$ | ۳. $\frac{1}{5}$ | ۴. $\frac{-2}{5}$ |
|--------|--------|------------------|-------------------|

- مقدار ضریب نفوذ مغناطیسی فضای آزاد در کدام گزینه آمده است؟

- |                    |                    |                       |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| $4\pi \times 10^7$ | $2\pi \times 10^7$ | $4\pi \times 10^{-7}$ | $2\pi \times 10^{-7}$ |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|

- واحد کمیت نیروی محرکه مغناطیسی (mmf) در کدام گزینه درست بیان شده است؟

- |                 |            |              |         |
|-----------------|------------|--------------|---------|
| ۴. آمپردوربرمتر | ۳. آمپردور | ۲. آمپربرمتر | ۱. تスلا |
|-----------------|------------|--------------|---------|

- در تشابه مدارهای مغناطیسی و مدارهای DC مقاومتی، چگالی جریان ( $J$ ) در مدار DC مقاومتی با کدام گزینه از مدار مغناطیسی مقایسه می شود؟

- |     |           |     |     |
|-----|-----------|-----|-----|
| $F$ | $\varphi$ | $H$ | $B$ |
|-----|-----------|-----|-----|



سیری ۱۱۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی برق و الکترونیک

**و شه تحصیلی / کد درس:** مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۹۰۰۶ -

۱۵- در یک ترانسفورماتور ایده آل نسبت دور اولیه به ثانویه ۲ می باشد. اگر منبع ۵ ولتی در اولیه نصب شود، در ثانویه چه ولتاژی قابل اندازه گیری است؟

$$\frac{2}{5} \cdot ۱ = ۰.۲$$

۱۶- موتورها انرژی ..... را به مکانیکی و ژنراتورها، انرژی مکانیکی را به ..... تبدیل می کنند.

$$۱. \text{ الکتریکی - مکانیکی} \quad ۲. \text{ مکانیکی - الکتریکی}$$

۱۷- نیروی محرکه القایی در یک ژنراتور سنکرون به کدام گزینه وابسته نیست؟

$$۱. \text{ طول هادی} \quad ۲. \text{ سرعت زاویه ای} \quad ۳. \text{ تعداد هادی ها} \quad ۴. \text{ جریان عبوری}$$

۱۸- کمترین ولتاژی که در تاریخ سبب برق گرفتگی منجر به مرگ شده، ..... ولت است.

$$۱. ۲۸ \quad ۲. ۳۸ \quad ۳. ۱۱۰ \quad ۴. ۲۲۰$$

۱۹- جریان بیش از چه مقداری در صورت عبور از بدن سبب بی نظمی یا توقف کامل قلب انسان می شود؟

$$۱. ۵ \text{ میلی آمپر} \quad ۲. ۱۲ \text{ میلی آمپر} \quad ۳. ۳۰ \text{ میلی آمپر} \quad ۴. ۷۵ \text{ میلی آمپر}$$

۲۰- در یک پل و تستون،  $R_1 = 2\Omega$  و  $R_2 = 3\Omega$  و  $R_3 = 6\Omega$  و  $R_4 = 3\Omega$  می باشد. مقدار مقاومت  $R_1$  می تواند کدام گزینه باشد؟

$$۱. ۱ \text{ اهم} \quad ۲. ۲ \text{ اهم} \quad ۳. ۳ \text{ اهم} \quad ۴. ۶ \text{ اهم}$$

### سوالات تشریحی

۱. نمره ۷۵- سطح مقطعی سیمی که با استفاده از رابطه، برای یک چراغ ۱ کیلوواتی در فاصله ۱۵ متری از فیوز نصب شده است را محاسبه نمایید (فرض کنید  $1/5$  درصد افت ولتاژ داریم و مقاومت ویژه هادی سیم  $8 \times 10^{-8}$  بوده و ولتاژ مدار ۲۲۰ ولت می باشد).

۲- شکل مداری ماشین های DC شنت، کمپوند اضافی و نقصانی را رسم کنید.

۳- یک مقاومت ۵ اهمی و یک راکتانس القایی ۱۰ اهمی به صورت سری به یکدیگر متصل هستند. در صورتی که ولتاژ متناوب اعمال شده به دو سر مدار ۲۰۰ ولت باشد جریان و توان تلف شده در مقاومت ۵ اهمی را بیابید.




زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ٦٠ تشریحی : ٤

تعداد سوالات : تستی : ٢٠ تشریحی : ٤

**عنوان درس:** مبانی مهندسی برق، مبانی مهندسی برق و الکترونیک

**رشته تحصیلی / گد درس:** مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۲۲۰۱۰ -، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۹۰۰۶ -

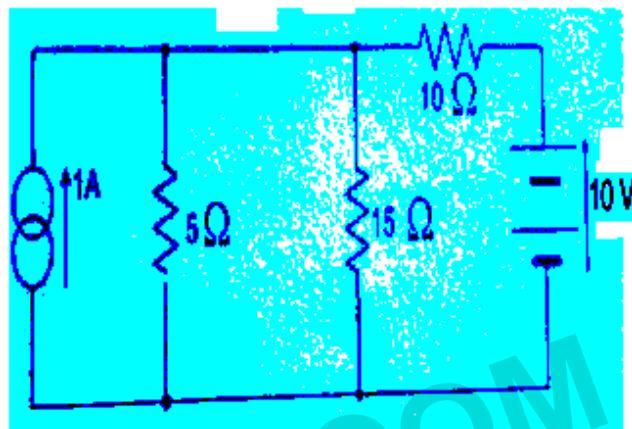۴- مدار زیر را در نظر بگیرید. جریان مقاومت ۱۵ اهمی را با استفاده از قضیه جمع آثار بیابید.



www.PNUNA.COM