

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکتریکی ۱، مدارهای الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: ، - مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) (۱۱۵۰۶۵
، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم
افزار ۱۳۲۲۰۰۸

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

۱- تمرین ۳-۳ صفحه ۵۹ کتاب

۱.۴۰ نمره

۲- تمرین ۱۵ صفحه ۸۱ کتاب

۱.۴۰ نمره

۳- $V_C(t) = 10 - 5e^{-\frac{t}{4}}$
پاسخ:

۱.۴۰ نمره

۴- صفحه ۱۳۶

۱.۴۰ نمره

۵- تمرین ۷-۷ صفحه ۱۹۴ کتاب