

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

روش تحقیقی / کد درس: - مهندسی کامپیووتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیووتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر-نرم افزار (جنبخشی) ۱۱۵۶۵، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۱۹۰۱۱ -، مهندسی کامپیووتر گرایش ریاضیات آمن، مهندسی کامپیووتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیووتر گرایش معماری سیستم های کامپیووتری، مهندسی کامپیووتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۸


استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

- کدام عبارت زیر صحیح است؟

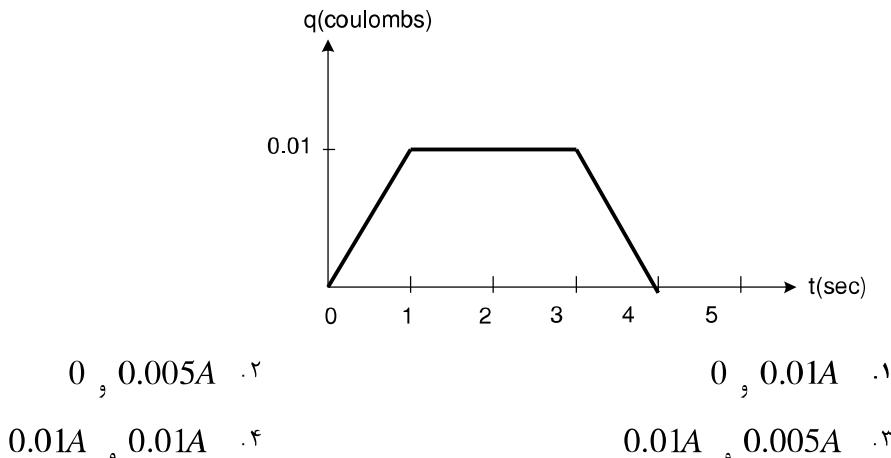
۱. تغییرات جریان در واحد زمان را بار الکتریکی گویند.
 ۲. کار واحد بار الکتریکی مثبت در حال حرکت بین دو نقطه.
 ۳. نرخ تغییرات کار یا انرژی الکتریکی را بر حسب زمان.
 ۴. هرچه رسانایی بیشتر باشد، جریان کمتر است.

۲- تغییرات بار الکتریکی عبوری از یک عنصر در یک شبکه الکتریکی بصورت شکل زیر می باشد.

مقدار جریان الکتریکی در لحظات $t = 0.5s$ و $t = 2s$ به ترتیب از راست به چه مقدار است؟



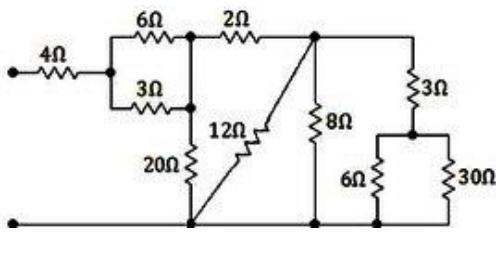۳- در مدار شکل زیر مقاومت معادل حقدار می باشد؟



- $$8\Omega \quad .4 \qquad \qquad 30\Omega \quad .3 \qquad \qquad 2.4\Omega \quad .2 \qquad \qquad 10\Omega \quad .1$$

زمان آزمون (دقیقه): ۶۰ تستی: ۶۰ تشریحی: ۵




عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) (چندبخشی) ۱۱۵۶۵ -
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ -، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۸


۱۳۲۲۰۸

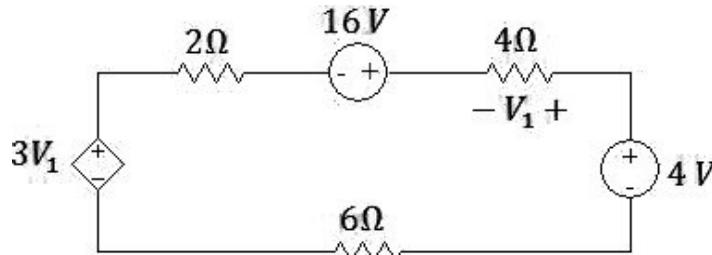۴- در مدار الکتریکی نشان داده شده در شکل زیر توان تلفاتی روی مقاومت 6Ω کدام است؟



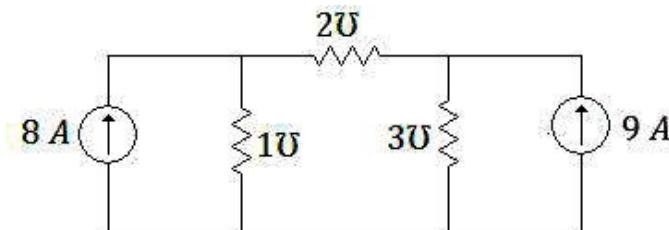
- ۱۳.۵ W .۴ 24 W .۳ 1.5 W .۲ 3 W .۱

۵- در مدار شکل زیر ولتاژ دو سر مقاومت با رسانایی ۲۷ چه مقدار می باشد؟



- $\frac{19}{6}$.۴ $\frac{60}{11}$.۳ $\frac{15}{11}$.۲ $\frac{19}{13}$.۱

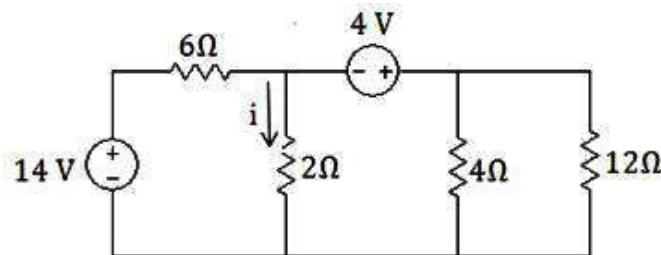۶- در مدار الکتریکی شکل زیر جریان i چند آمپر است؟



- 0.5A .۴ 1A .۳ 2.5A .۲ 5A .۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۵۶۵ - ،
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معما ری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۸

۱۳۲۲۰۸

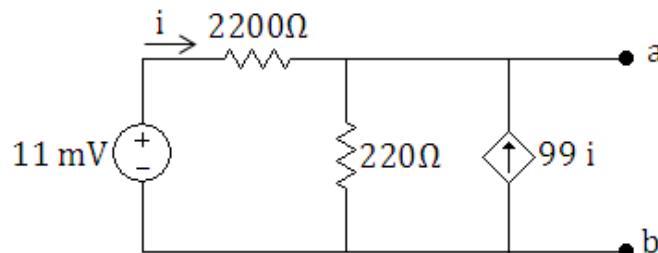- در مدار الکتریکی شکل زیر ولتاژ تونن از دو سر ab کدام است؟




۱۰ mV .۴

۱ mV .۳

0.1 mV .۲

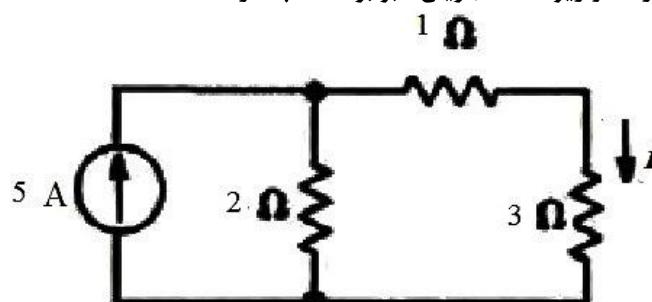0.01 mV .۱

- در مدار زیر شدت جریان i برابر است چقدر است؟



$\frac{5}{2} A$.۴


$\frac{5}{3} A$.۳

$\frac{5}{6} A$.۲

$\frac{2}{5} A$.۱

-تابع زیر بر حسب تابع پله کدام است؟

$F(t)$

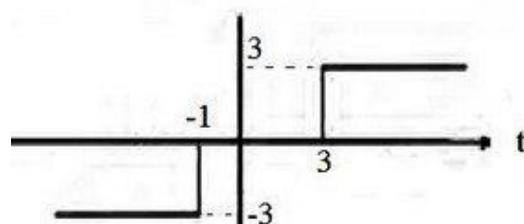

$3u(t+3)-3u(-t-1)$.۲

$3u(t+3)-3u(t-1)$.۱

$3u(t-3)-3u(-t-1)$.۴

$3u(t-3)-3u(-t+1)$.۳

عنوان درس : مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس : مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار(چندبخشی)) ۱۱۵۶۵ - ،
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معما ری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۸

۱۰- کدام گزینه زیر در مورد توابع زمانی درست است؟

۱. تابع پله، مشتق تابع ضربه است.

۲. تابع شیب، انتگرال تابع ضربه است.

۳. مقدار تابع ضربه در بینهایت برابر صفر است.

۴. اگر شکل موج ولتاژ دو سر خازن به صورت پله باشد، شکل موج جریان عبوری از آن به شکل شیب خواهد بود.

۱۱- کدام گزینه صحیح است؟

۱. در سلف، بین ولتاژ دو سرش و جریان عبوری از آن رابطه وجود داشته و لذا رفتار مقاومتی دارد.

۲. در خازن، جهش ولتاژ (تغییر ناگهانی ولتاژ) وجود دارد.

۳. در ترانسفورماتور ایده آل، انرژی هم ذخیره می شود و هم تلف می شود.

۴. خازن در حالت شارژ کامل، ولتاژش صفر شده و اتصال کوتاه می شود.

۱۲- کدام یک از عبارات زیر در مورد سلف صحیح می باشد؟


۱. برای افزایش ولتاژ دو سر سلف، یا باید جریان سیم پیچ را زیاد کرد و یا باید تعداد حلقه های سیم پیچ را کمتر نمود.

۲. رابطه ولتاژ و جریان یک سلف بصورت $L = L \left(t \right) = \frac{di(t)}{dt}$ می باشد.

۳. اگر ولتاژی بصورت تابع شیب به سلف اعمال شود، جریان عبوری از سلف به شکل یک تابع پله خواهد بود.

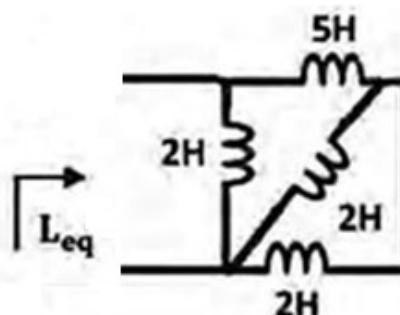۴. اگر جریان عبوری از سلف بصورت تابع ضربه باشد، ولتاژ آن به شکل یک تابع پله است.

۱۳- در مدار زیر سلف معادل برابر کدام گزینه است؟



۵.۴ .۴

۴.۲ .۳

۲.۵ .۲

۱.۵ .۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰


تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵



عنوان درس : مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار چندبخشی) ۱۱۵۶۵ -،
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ -، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معما ری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۸

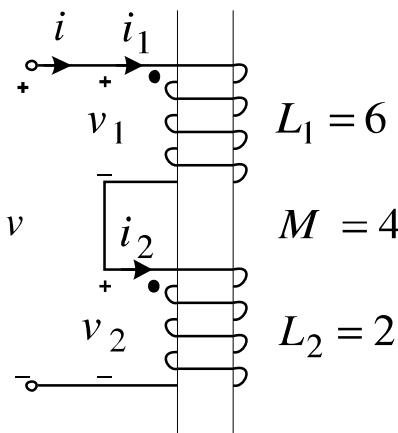۱۴- شکل زیر دو سلف در حالت سری را نشان می دهد که با یکدیگر تزویج شده اند. در این مدار اندوکتانس کل کدام است؟




$$12H \quad .^4$$

$$1H \quad .^3$$

$$4H \quad .^2$$

$$16H \quad .^1$$

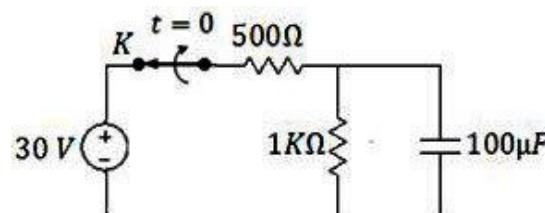۱۵- در مدار الکتریکی شکل زیر کلید K به مدت طولانی بسته است. اگر در لحظه $t = 0$ کلید K را باز کنیم تابع تغییرات ولتاژ دو سر خازن کدام است؟



$$V_c(t) = 20(1 - e^{-10t}) \quad .^2$$

$$V_c(t) = 20e^{-10t} \quad .^1$$

$$V_c(t) = 30(1 - e^{-10t}) \quad .^4$$

$$V_c(t) = 30e^{-10t} \quad .^3$$

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰


تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵



عنوان درس : مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس : مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) (چندبخشی) ۱۱۵۶۵ -
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ -، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معما ری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۸

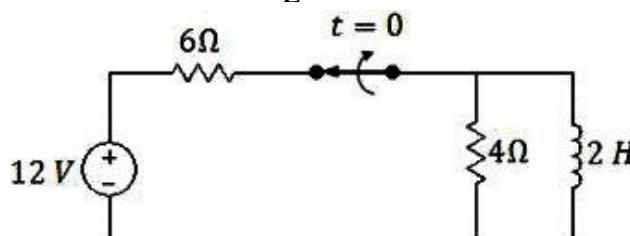
۱۶- در مدار الکتریکی شکل زیر کلید به مدت طولانی بسته بوده و در زمان $t = 0$ کلید باز می شود. در این حالت برای زمان $t \geq 0$ ، نحوه تغییرات جریان سلف ($i_L(t)$) کدام است؟



$$i_L(t) = 2e^{-3t} \quad .4 \quad i_L(t) = 2e^{-1.2t} \quad .3 \quad i_L(t) = 2e^{-2t} \quad .2 \quad i_L(t) = 1.2e^{-2t} \quad .1$$

۱۷- در مدار الکتریکی شکل زیر کلید S به مدت طولانی در وضعیت ۱ بوده است و در لحظه $t = 0$ در وضعیت ۲ قرار می

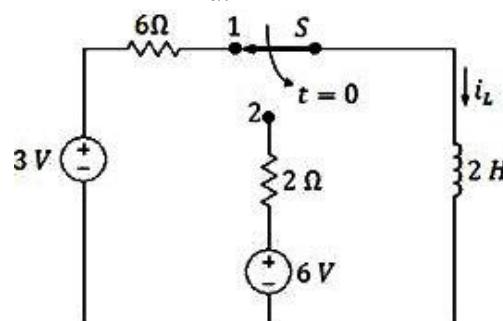گیرد. مطلوب است تعیین $\frac{di_L(0^+)}{dt}$.



$$3 \frac{A}{sec} \quad .4 \quad 2.5 \frac{A}{sec} \quad .3 \quad 5 \frac{A}{sec} \quad .2 \quad 0.5 \frac{A}{sec} \quad .1$$

۱۸- کدامیک از جملات زیر در مورد یک مدار RLC صحیح است؟

۱. در صورتی که معادله مشخصه دو ریشه حقیقی منفی متایز داشته باشد پاسخ بصورت میرای بحرانی می باشد.
۲. در صورتی که معادله مشخصه دو ریشه حقیقی منفی مشابه داشته باشد پاسخ بصورت میرای شدید می باشد.
۳. در صورتی که معادله مشخصه دو ریشه مختلط مزدوج داشته باشد پاسخ بصورت میرای ضعیف می باشد.
۴. در صورتی که معادله مشخصه دو ریشه حقیقی مثبت داشته باشد پاسخ بصورت بی اتلاف می باشد.

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵



عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر(رنم افزار)(چندبخشی) ۱۱۵۶۵ -
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ -، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۸

-۱۹ در صورتی که فازور ولتاژ $V = -50^\circ \angle 4F$ اعمال گردد، آنگاه جریان عبوری از خازن

در سرعت زاویه ای $\omega = 100 \text{ rad/sec}$ کدام است؟


$$i(t) = 0.02 \cos(\omega t + 40) \quad .\text{۲}$$

$$i(t) = \sqrt{2} \times 3200 \cos(\omega t - 140) \quad .\text{۱}$$

$$i(t) = \sqrt{2} \times 3200 \cos(\omega t + 40) \quad .\text{۴}$$

$$i(t) = \sqrt{2} \times 0.02 \cos(\omega t - 140) \quad .\text{۳}$$

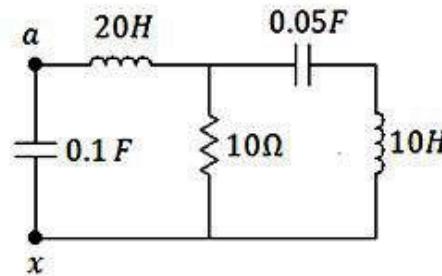-۲۰ در مدار شکل زیر امپدانس دیده شده از سر $a-x$ چند اهم است؟ ($\omega = 1 \text{ rad/sec}$)




$$Z = 10 - j10 \quad .\text{۴}$$

$$Z = 10 + j20 \quad .\text{۳}$$

$$Z = 10 + j0 \quad .\text{۲}$$

$$Z = 10 - j20 \quad .\text{۱}$$

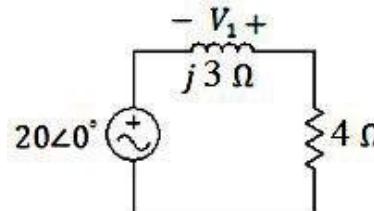-۲۱ در مدار شکل زیر ولتاژ V_1 چند ولت است؟ (فرکانس هر دو منبع با هم برابر است).



$$12\angle 53.2^\circ \quad .\text{۴}$$

$$36.9\angle -65.7^\circ \quad .\text{۳}$$

$$33.9\angle 81.9^\circ \quad .\text{۲}$$

$$15.62\angle -13.32^\circ \quad .\text{۱}$$

-۲۲ کدام گزینه در مورد زاویه فازور ولتاژ سلف درست است؟

$$\angle \vec{V} = \angle \vec{I} \quad .\text{۴}$$

$$\angle \vec{V} = 90 + \angle \vec{I} \quad .\text{۳}$$

$$\angle \vec{V} = 90 - \angle \vec{I} \quad .\text{۲}$$

$$\angle \vec{V} = \angle \vec{I} - 90 \quad .\text{۱}$$

-۲۳ در یک منبع سه فاز ستاره، اگر توالی فاز بصورت abc و 0° باشد $V_{ca} = 120\angle 0^\circ$ کدام است؟

$$V_{ca} = 120\sqrt{3}\angle 30^\circ \quad .\text{۴}$$

$$V_{ca} = 120\sqrt{3}\angle 150^\circ \quad .\text{۳}$$

$$V_{ca} = 120\sqrt{3}\angle -90^\circ \quad .\text{۲}$$

$$V_{ca} = 120\sqrt{3}\angle 0^\circ \quad .\text{۱}$$

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵



عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)(چندبخشی) ۱۱۵۶۵ -
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ -، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۸

۱۳۲۲۰۸

- ۲۴- گزینه صحیح کدام است؟

$$|\vec{Z}(j\omega)| = \frac{1}{|\vec{Y}(j\omega)|} \quad .2$$

$$|\vec{Z}(j\omega)| = \frac{-1}{|\vec{Y}(j\omega)|} \quad .1$$

$$\angle \vec{Z}(j\omega) = \angle \vec{Y}(j\omega) - 90^\circ \quad .4$$

$$\angle \vec{Z}(j\omega) = \angle \vec{Y}(j\omega) \quad .3$$

- ۲۵- یک بار سه فاز تحت ولتاژ خطی ۲۴۰۰ ولت، توان ۵۰۰ kVA را در ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز دریافت می کند. جریان خط \vec{I}_L کدام است؟

$$\vec{I}_L = \frac{2400}{8\sqrt{3}} \angle \cos(0.8) \quad .2$$

$$\vec{I}_L = \frac{5000}{24\sqrt{3}} \angle -\cos^{-1}(0.8) \quad .1$$


$$\vec{I}_L = \frac{5000}{8\sqrt{3}} \angle -\cos(0.8) \quad .4$$

$$\vec{I}_L = \frac{2400}{24\sqrt{3}} \angle \cos^{-1}(0.8) \quad .3$$

سوالات تشریحی

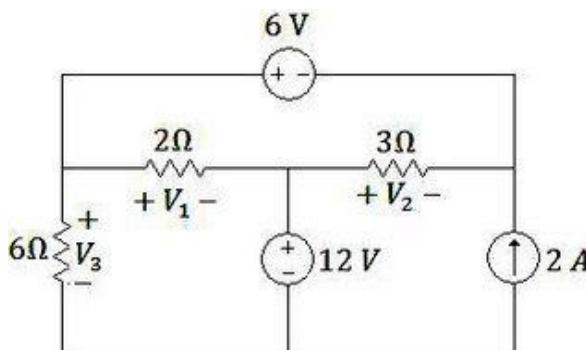۱.۴۰ نمره

- در مدار الکتریکی شکل زیر با استفاده از روش تحلیل مش، مجهولات V_1 ، V_2 و V_3 را بیابید.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵




عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۵۶۵ -
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ -، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معما ری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۸


نمره ۱.۴۰

-۲- مدار معادل تونن از دو سر ab را بباید.

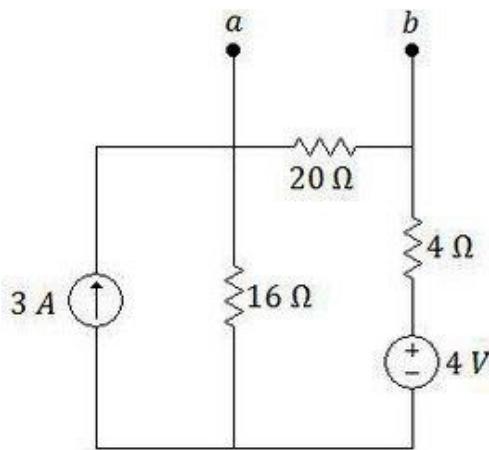


نمره ۱.۴۰

-۳- در مدار شکل زیر کلید به مدت طولانی بسته بوده و در لحظه $t = 0$ باز می شود. معادله ولتاژ خازن $(V_C(t))$ را بباید.

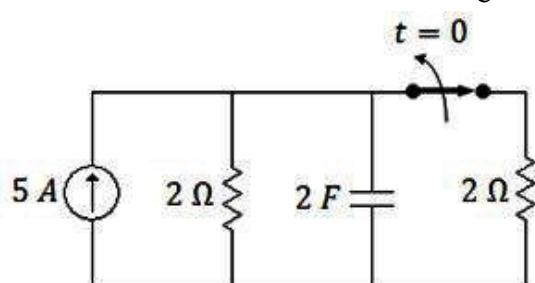

نمره ۱.۴۰

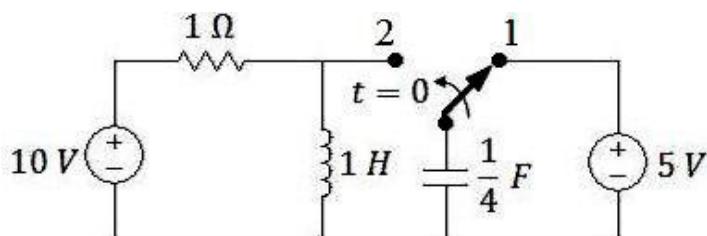-۴- در مدار شکل زیر، کلید S به مدت طولانی در وضعیت ۱ بوده و در لحظه $t = 0$ در وضعیت ۲ قرار میگیرد، $i_L(t)$ را بدست آورید.



زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)(چندبخشی) ۱۱۵۶۵ - ،
مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا،
مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۳۹۰۱۱ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر
گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی گرایش معما ری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۸

- ۵- مدار الکتریکی شکل زیر را در نظر بگیرید. با استفاده از اصل جمع آثار، جریان \bar{I} و (t) (مربوط به فازور) را بیابید.

