



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: الکترونیک صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس: - مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۹ - مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) ۱۳۱۹۰۴۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- مبدل های dc به ac چه نام دارند؟

۱. اینورتر ۲. یکسو کننده های کنترل شده

۳. یکسو کننده های دیودی ۴. کنترل کننده های دیودی

۲- مقدار موثر جریان pulse در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟

۱. $I_p \sqrt{k}$ ۲. kI_p^2 ۳. $\frac{k}{I_p}$ ۴. $k\sqrt{I_p}$

۳- در بررسی پارامترهای کارایی یکسو ساز ac به dc، کدام گزینه بیانگر نسبت ولتاژ ac به ولتاژ dc می باشد؟

۱. FF ۲. RF ۳. TUF ۴. CF

۴- ضریب کارکرد ترانسفورماتور در یک مبدل ac به dc کدام است؟

۱. FF ۲. RF ۳. TUF ۴. CF

۵- مقدار ولتاژ میانگین خروجی یک یکسو ساز تمام موج تک فاز چند برابر ولتاژ حداکثر می باشد؟

۱. ۰.۵ ۲. ۰.۷۵ ۳. ۰.۶۳۶۶ ۴. ۰.۷۵

۶- در یک یکسو ساز تمام موج با ترانسفورماتور سر وسط دار، بازده برابر با کدام مورد است؟

۱. ۱۱۱٪ ۲. ۷۰.۷٪ ۳. ۸۱٪ ۴. ۴۸.۲٪

۷- در تحلیل طیف فوریه (سری فوریه)، ولتاژ خروجی یک سو ساز تمام موج ضریب $\cos 4\omega t$ کدام مورد است؟

۱. $\frac{4V_m}{3\pi}$ ۲. $-\frac{4V_m}{15\pi}$ ۳. $\frac{4V_m}{3\pi}$ ۴. $\frac{4V_m}{15\pi}$

۸- در یک یکسوساز ایده آل، مقدار HF کدام است؟

۱. ۱۰۰٪ ۲. ۰ ۳. ۱ ۴. بینهایت

۹- مطابق متن کتاب، ضریب توان ورودی یکسو ساز برای یک بار شدیداً القایی، برابر با کدام مورد است؟

۱. ۱ ۲. ۰.۵ ۳. ۰.۹ ۴. ۰.۹۵



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: الکترونیک صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۹ - مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) ۱۳۱۹۰۴۵


۱۰- در یک ترانزیستور قدرت، پارامتر h_{FE} کدام مورد است؟

۱. همان جریان کلکتور
۲. نسبت جریان کلکتور به امیتر
۳. نسبت جریان بیس به کلکتور
۴. نسبت جریان کلکتور به بیس

ترانزیستور شکل زیر با بهره β_F بین ۸ تا ۴۰ را در نظر بگیرید مقاومت بار برابر $R_C = 11\Omega$ می باشد. ولتاژ منبع dc برابر

$V_{CC} = 200V$ و ولتاژ ورودی مدار بیس برابر $V_B = 10V$ است. اگر $V_{CE(sat)} = 1V$ و $V_{BE(sat)} = 1.5V$

باشد، به سوالات ۱۱-۱۲-۱۳ پاسخ دهید.

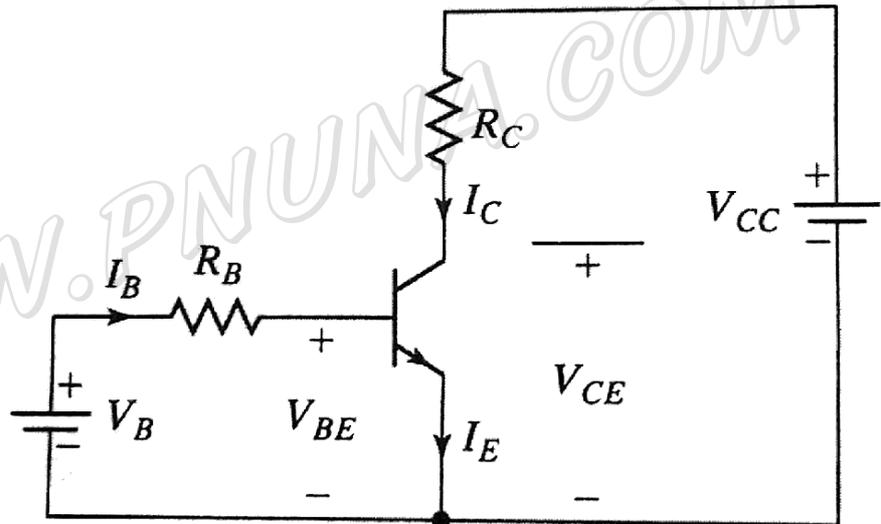

۱۱- مقدار R_B که با ضریب فوق راه اندازی برابر $ODF=5$ ، ترانزیستور را به اشباع می برد را بدست آورید.

۱. ۱.۵
۲. ۰.۷۵۱۴
۳. ۰.۶۵۲۳
۴. ۰.۵

۱۲- β_{forced} اجباری کدام است؟

۱. ۰.۶
۲. ۱۱.۳۱۲۵
۳. ۱۸.۱
۴. ۱.۶

۱۳- اتلاف توان P_T ترانزیستور کدام مورد است؟

۱. ۱۸.۱
۲. ۱۶.۹۷
۳. ۳۵.۰۷
۴. ۵۳.۰۷



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: الکترونیک صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۹ - مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) ۱۳۱۹۰۴۵

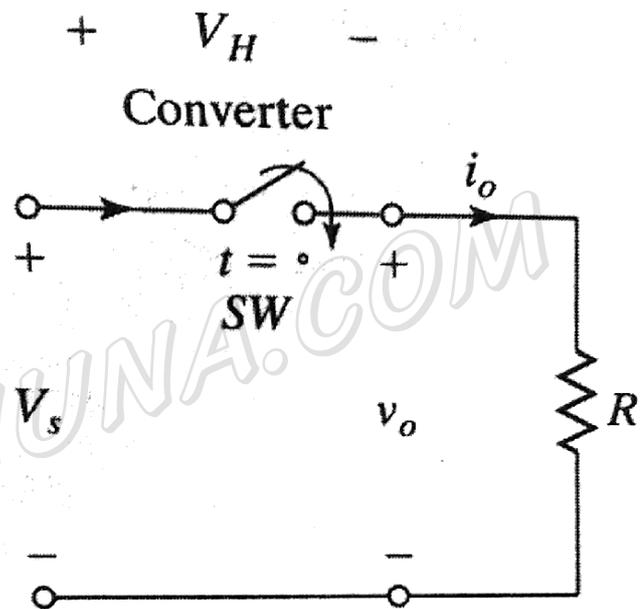چاپر dc شکل زیر را در نظر بگیرید. این چاپر دارای بار $R = 10\Omega$ و ولتاژ ورودی $V_s = 220V$ است. هنگامی که کلید چاپر در وضعیت روشن است، افت ولتاژ $v_{ch} = 2V$ و فرکانس چاپر $f = 1kHz$ است. اگر سیکل کاری ۵۰ درصد باشد، به سوالات ۱۴-۱۵ پاسخ دهید.



۱۴- مقدار متوسط ولتاژ خروجی V_a کدام است؟

۱. ۲۲۰ ۲. ۲۱۸ ۳. ۱۱۰ ۴. ۱۰۹

۱۵- مقدار موثر ولتاژ خروجی V_o کدام است؟

۱. ۲۲۰ ۲. ۲۱۸ ۳. ۱۱۰ ۴. ۱۵۴.۱۵

۱۶- بازه چاپر برابر با کدام گزینه است؟

۱. ۹۰ ۲. ۹۳ ۳. ۹۵.۱ ۴. ۹۹.۱

۱۷- مقاومت موثر ورودی کدام است؟

۱. ۱۰.۹ ۲. ۲۰.۱۸ ۳. ۹۸.۱۳ ۴. ۱۰۱.۳۵



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: الکترونیک صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۹ - مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) ۱۳۱۹۰۴۵

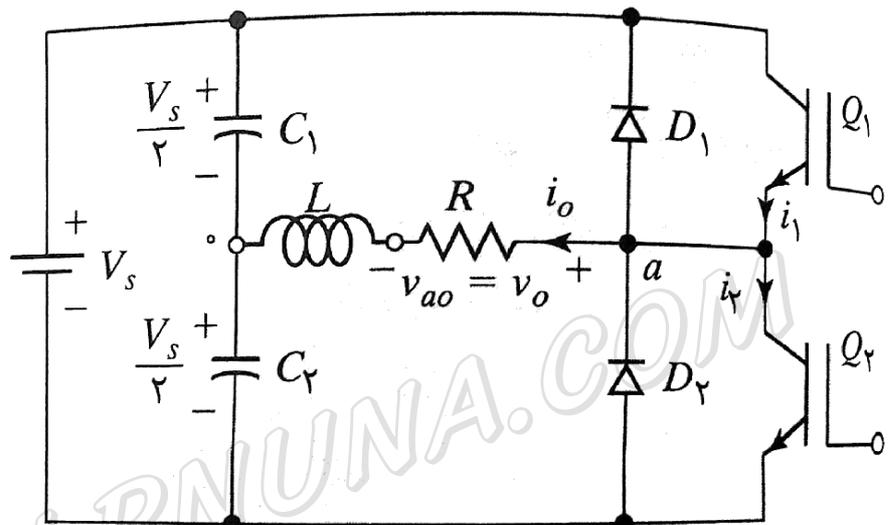اینورتر نیمه پل تکفاز که در شکل زیر نشان داده شده است را در نظر بگیرید این اینورتر دارای بار مقاومتی $R = 2.4\Omega$ و ولتاژ ورودی dc برابر $V_s = 48 V$ می باشد. به سوالات ۱۸-۱۹ پاسخ دهید.



۱۸- مقدار موثر ولتاژ خروجی در فرکانس اساسی V_{o1} کدام است؟

- ۴۸ .۱ ۲۴ .۲ ۰.۴۵ .۳ ۲۱.۶ .۴

۱۹- توان خروجی کدام است؟ (p_o)

- ۶۲۵ .۱ ۳۰۰ .۲ ۲۷۸ .۳ ۲۴۰ .۴

۲۰- متوسط جریان هر ترزیستور کدام است؟

- ۱۰ .۱ ۵ .۲ ۰.۵ .۳ ۲۴ .۴

۲۱- پیک ولتاژ سر کننده معکوس کدام است؟

- ۲ .۱ ۲۴ .۲ ۴۸ .۳ ۵۲ .۴



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: الکترونیک صنعتی

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۹ - مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) ۱۳۱۹۰۴۵

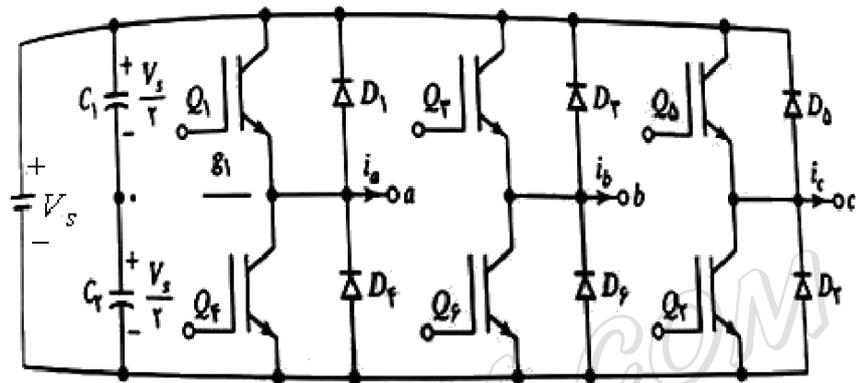۲۲- شکل زیر یک اینورتر منبع ولتاژ سه فاز را نشان می دهد. در چه حالتی ولتاژ ab ، برابر با V_s و ولتاژ ca ، برابر با صفر هستند؟ کدام وضعیت روشن کلیدها، بیانگر حالت مذکور است؟



۴. S_5, S_4, S_3

۳. S_4, S_3, S_2

۲. S_6, S_2, S_1

۱. S_6, S_5, S_1

۲۳- در مشخصه $i-v$ یک ترایستور، عبارت V_{BO} کدام است؟

۴. افت ولتاژ معکوس

۳. افت ولتاژ مستقیم

۲. ولتاژ شکست مستقیم

۱. ولتاژ شکست معکوس

۲۴- ترایستورهای خاموش شده با گیت چه نام دارند؟

۴. GTO

۳. MTO

۲. TRIAC

۱. SCR

۲۵- در دیودهای قدرت، رابطه ی زیر در مورد کدام گزینه صادق است؟

$$\sqrt{2Q_{RR} \frac{di}{dt}}$$

۴. Q_1

۳. t_a

۲. I_{RR}

۱. t_{rr}

سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

۱- یک یکسو کننده سه فاز ستاره ای، دارای بار مقاومتی خالص R اهمی است. موارد زیر را تعیین کنید.

(الف) بازدهی

(ب) ضریب FF

(ج) ضریب ریپل RF

(د) ضریب کارکرد ترانسفورماتور



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: الکترونیک صنعتی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۹ - مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) ۱۳۱۹۰۴۵

- ۱.۴۰ نمره ۲- مدار یک یکسو ساز پل تکفاز با فیلتر C را به همراه شکل موج خروجی آن رسم نمایید.
- ۱.۴۰ نمره ۳- مدار و روابط مربوط به چاپر افزایش پله ای با بار مقاومتی را بدست آورده و مشخصه را رسم کنید.
- ۱.۴۰ نمره ۴- مدولاسیون بردار فضایی (SV) را توضیح دهید.
- ۱.۴۰ نمره ۵- مزایا و معایب یکسو ساز پل سروسط دار را بیان نمایید.

WWW.PNUNA.COM