



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشریحی: ۵

**عنوان درس:** بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستم‌های قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱  
**رشته تحصیلی/کد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۹۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش فرودگاه، مهندسی برق - گرایش الکترونیک  
**مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴**

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- جریان گذرنده از خازن نسبت به ولتاژ دو سر آن ..... است.


- |                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| ۴. ۳۰ درجه عقب تر | ۳. ۴۵ درجه جلوتر | ۲. ۹۰ درجه عقب تر |
|-------------------|------------------|-------------------|

۲- سلف ها ..... توان راکتیو هستند و مصرف توان اکتیو آن ها ..... است.

- |                    |                     |                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ۴. مصرف کننده - کم | ۳. مصرف کننده - صفر | ۲. تولید کننده - زیاد |
|--------------------|---------------------|-----------------------|

دو منبع ایده‌آل را که به صورت مدار زیر به هم وصل شده اند را در نظر بگیرید و به سوالات ۳-۶ پاسخ دهید.

$$E_1 = 100\angle 0^\circ \text{V}, E_2 = 100\angle 30^\circ \text{V}, Z = j5$$

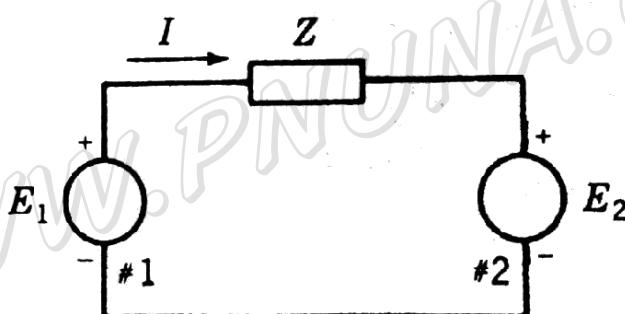۳- امپدانس  $Z$  دارای ماهیت ..... و توان ..... می‌کند.

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ۱. خازنی - راکتیو - مصرف | ۲. سلفی - اکتیو - تولید | ۳. سلفی - اکتیو - تولید |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|

- |                         |
|-------------------------|
| ۴. سلفی - راکتیو - مصرف |
|-------------------------|

۴- جریان  $I$  کدام است؟

- |           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| ۲.۶۸ آمپر | ۱۰.۳۵ آمپر | ۱۰. ۱ |
|-----------|------------|-------|

۵- توان اکتیو تولیدی توسط  $E_1$  کدام است؟

- |            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| ۱. ۲۶۸ وات | ۲. ۲۶۸ وات | ۳. ۱۰۰۰ وات |
|------------|------------|-------------|

۶- توان راکتیو مصرفی توسط  $Z$  کدام است؟

- |            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| ۴. ۵۳۶ وات | ۳. -۵۳۶ وات | ۲. -۲۶۸ وات |
|------------|-------------|-------------|



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشریحی: ۵

**عنوان درس:** بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستم‌های قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱  
**رشته تحصیلی/کد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

-۷ در آرایش باندل چهارتایی، مقدار  $D_s$  کدام است؟

$$\sqrt{D_s \times d} \quad .4 \quad \sqrt[3]{D_s \times d^2} \quad .3 \quad 1.09\sqrt[4]{D_s \times d^3} \quad .2 \quad \sqrt[4]{D_s \times d^3} \quad .1$$

-۸ رابطه زیر خازن بین خط انتقال و زمین می‌باشد. کدام گزینه مقدار  $r$  را به درستی بیان می‌نماید.

$$C_n = \frac{2\pi k}{\ln\left(\frac{D}{r}\right)}$$

- ۱. فاصله دو هادی مجاور
- ۲. میانگین هندسی بین هادی‌ها
- ۳. شعاع هادی استفاده شده
- ۴. فاصله مرکز هر هادی تا زمین

-۹ در خط انتقال طول متوسط، واحد درایه  $A$  از ماتریس انتقال خط کدام است؟

$$.4 \text{ بدون واحد} \quad .3 \text{ مهو} \quad .2 \text{ آمپر} \quad .1 \text{ اهم}$$

-۱۰ عبارت  $\sqrt{\frac{z}{y}}$  و  $\sqrt{zy}$  به ترتیب معرف چه پارامترهایی از خط انتقال بلند هستند؟

- ۱. امپدانس مشخصه - ثابت فاز
- ۲. امپدانس مشخصه - ثابت تضعیف
- ۳. امپدانس مشخصه - ثابت انتشار
- ۴. ثابت انتشار - ثابت فاز

-۱۱ در مدل پای ( $\pi$ ) از خط انتقال بلند، مقدار  $\frac{Y'}{2}$  کدام است؟

$$\frac{z}{\gamma L} \cdot \sinh \gamma L \quad .4 \quad Z \cdot \sinh \gamma L \quad .3 \quad \frac{Y}{2} \cdot \tanh \gamma L \quad .2 \quad \frac{Y}{2} \cdot \frac{\tanh \frac{\gamma L}{2}}{\frac{\gamma L}{2}} \quad .1$$

-۱۲ در یک ماشین سنکرون، برای رسیدن به سرعت حدود  $1800 rpm$ ، تعداد قطب‌ها در فرکانس ۶۰ هرتز باید چه مقدار باشد؟

$$.4 \quad .3 \quad .2 \quad .1$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

**عنوان درس:** بررسی سیستم های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱  
**رشته تحصیلی/کد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک،  
مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

شیب هزینه سوخت بر حسب دلار بر مگاوات ساعت برای یک نیروگاه دو واحدی به شرح زیر است. به سوالات ۱۳-۱۴-۱۵ پاسخ دهد.

$$\frac{\partial F_2}{\partial P_2} = 0.0096P_2 + 6.4 \quad \frac{\partial F_1}{\partial P_1} = 0.008P_1 + 8,$$

-۱۳ نسبت  $\frac{\partial F}{\partial P}$  دارای چه واحدی است؟

۱. مگاوات ساعت ۲. دلار ۳. دلار بر مگاوات ساعت ۴. مگاوات ساعت بر دلار

-۱۴ اگر بار کل ۲۵۰ مگاوات باشد سهم واحد ۱ کدام است؟

۱. ۴۵/۴۵ ۲. ۵۵/۵۵ ۳. ۱۰۰ ۴. ۶۲۵

-۱۵ اگر محدودیت تولید برای هر نیروگاه بین ۱۰۰ تا ۶۲۵ مگاوات باشد با فرض بار کل ۲۵۰ مگاوات، سهم واحد ۱ کدام است؟

۱. ۴۵.۴۵ ۲. ۱۰۰ ۳. ۲۲۵ ۴. ۲۵۰

-۱۶ در یک خط انتقال سه فاز 300KV، امپدانس مشخصه خط 250 اهم است. مقدار SIL کدام است؟

۱. 300KW ۲. 360MW ۳. 1/2KW ۴. 0/83MW

-۱۷ در یک ترانس تکفارز که ولتاژ اولیه  $V_1$ ، ثانویه  $N_1$  و ثانویه  $N_2$  است مقادیر زیر را داریم.

$$I_1 = 5 \text{ } \underline{30} \quad V_1 = 1200 \text{ } \underline{10} \text{ } V \quad N_2 = 500 \quad N_1 = 2000$$

امپدانس سمت ثانویه که به طرف اولیه برده می شود کدام است؟

۱. 300 \underline{10} ۲. 15 \underline{30} ۳. 240 \underline{30} ۴. 60 \underline{30}

-۱۸ در یک سیستم قدرت چند شینه، امپدانس های متصل به باس ۱ به ترتیب  $j1.25, j0.25, j0.2, j1.25$  اهم هستند. مقدار Y11 در ماتریس ادمیتانس این سیستم کدام است؟

۱.  $j1.7$  ۲.  $-j1.7$  ۳.  $-j9.8$  ۴.  $-j\frac{10}{17}$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشریحی: ۵

**عنوان درس:** بررسی سیستم های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱  
**رشته تحصیلی/کد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک،  
 مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

۱۹- ژنراتوری که سیستم بزرگی را تغذیه می کند را می توان با مدار معادل تونن آن، شامل ژنراتوری به ولتاژ Eth و متوالی با

$$Z_{th} = j 0.2 pu \quad \text{نمایش داد. ولتاژ پایانه خروجی ژنراتور، زمانی که جریان } 0.2 - j 0.8 \text{ می دهد برابر با}$$

است. راکتانس سنکرون ژنراتور برابر با  $1.0 p.u.$  می باشد. توان P ورودی به سیستم در

سرهای ژنراتور کدام است؟

۱. ۱۷۰.۴

۲. ۰.۷۷۶

۳. ۰.۱۹۴

۴. ۱.۴۲

۲۰- ACAR نشانه مشخص کننده کدام هادی آلومینومی است؟

۱. هادی تمام آلومینومی

۴. هادی تمام آلیاژ آلومینومی

۳. هادی آلومینومی تقویت شده با فولاد

۲۱- در خط انتقال، جریان باردار کننده به کدام عامل بستگی ندارد؟

۴. جریان بار


۳. فرکانس

۲. ظرفیت خازنی خط

۱. ولتاژ فاز

۲۲- در شکل زیر، توان راکتیو مورد استفاده بار کدام است؟

په شینه ۳ په شینه ۵

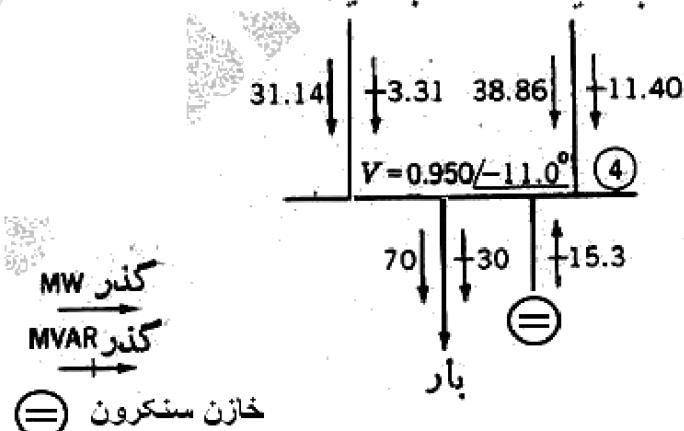

۴. ۰.۴

۳. ۰.۷۶

۲. ۰.۱۸۶

۱. ۰.۱۴۷۱

۲۳- فاصله میانگین هندسی در کدام گزینه درست مطرح شده است؟

$$L = L_x + L_y . ۴$$

$$GMR . ۳$$

$$GMD . ۲$$

$$D_s . ۱$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

**عنوان درس:** بررسی سیستم های قدرت ۱، بررسی سیستمهای قدرت ۱، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ۱ رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۰۴۹ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

-۲۴- کدام گزینه در مورد هادی های گروهی (باندل) درست است؟

۱. باعث افزایش تلفات کرونا می شود
۲. باعث افزایش تداخلات مخابراتی می شود
۳. میزان انتقال توان بالا می رود
۴. گرادیان ولتاژ بالا می رود


-۲۵- ضریب بازتابش برای ولتاژ در ته خط یک منبع ۱۲۰ ولت  $\Delta C$  با مقاومت داخلی  $S$  که از طریق کلید  $S$  به یک خط انتقال بی اتلاف دارای  $Z_C = 30\Omega$  وصل می شود را بیابید ( مقاومت ته خط ۹۰ اهم است).

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

### سوالات تشریحی

۱.۴۰ - راکتانس یک ژنراتور که با "X" مشخص شده است با مبنای  $18KV$  و  $500MVA$  که مقادیر نامی پلاک مشخصات ژنراتور هستند به صورت  $0.25 p.u$  داده شده است. مبنای محاسبات  $20KV$  و  $100MVA$  است. "X" را در مبنای جدید بیابید.

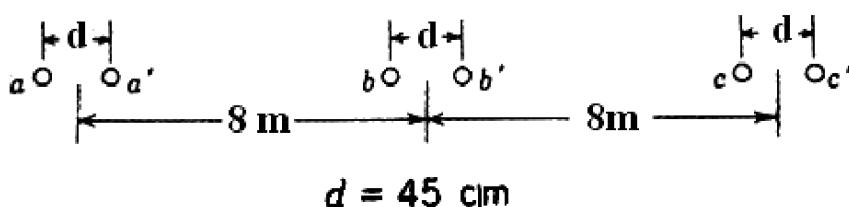۱.۴۰ - شکل زیر نمایش سیم ها در یک خط با هادی گروهی می باشد. راکتانس القایی هر فاز را بر حسب اهم بر کیلومتر به دست آورید.



$$\begin{aligned} d &= 45 \text{ cm} \\ D_s &= 0.0466 \text{ ft} \\ 1 \text{ ft} &= 0.3048 \text{ m} \end{aligned}$$

۱.۴۰ - در مورد حذف گره در ماتریس  $Y_{bus}$  (و کاهش مرتبه ماتریس) توضیح دهید.

۱.۴۰ - در راه حل روش گوس - زایدل برای پخش بار در سیستم قدرت، از رابطه زیر استفاده می کنیم. تمامی متغیرهای موجود در آن را توضیح دهید.

$$V_k = \frac{1}{Y_{kk}} \left( \frac{P_k - jQ_k}{V_k^*} - \sum_{n=1}^N Y_{kn} V_n \right)$$



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

**عنوان درس:** بررسی سیستم‌های قدرت ۱، بررسی سیستم‌های قدرت ۱، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱  
**رشته تحصیلی/کد درس:** مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۰۲۸ ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش قدرت ۱۳۱۰۴۹ ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش الکترونیک،  
 مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۱۹۱۴۴

۱۴۰ نمره - ترانسفورماتور تکفازی دارای ۲۰۰۰ دور در سیم پیچ اولیه و ۵۰۰ دور در سیم پیچ ثانویه است. مقاومت سیم پیچ ها برابر با  $r_1 = 2\Omega$  و  $r_2 = 0.125\Omega$  هستند. راکتانس نشتی  $X_1 = 8\Omega$  و  $X_2 = 0.5\Omega$  و بار  $Z_2$  مقاومتی معادل با ۱۲ اهم است. اگر ولتاژ اعمالی بین سرهای سیم پیچ اولیه ۱۲۰۰ ولت باشد،  $V_2$  و مقدار افت ولتاژ را بدست آورید. از جریان مغناطیس کننده صرف نظر کنید.